

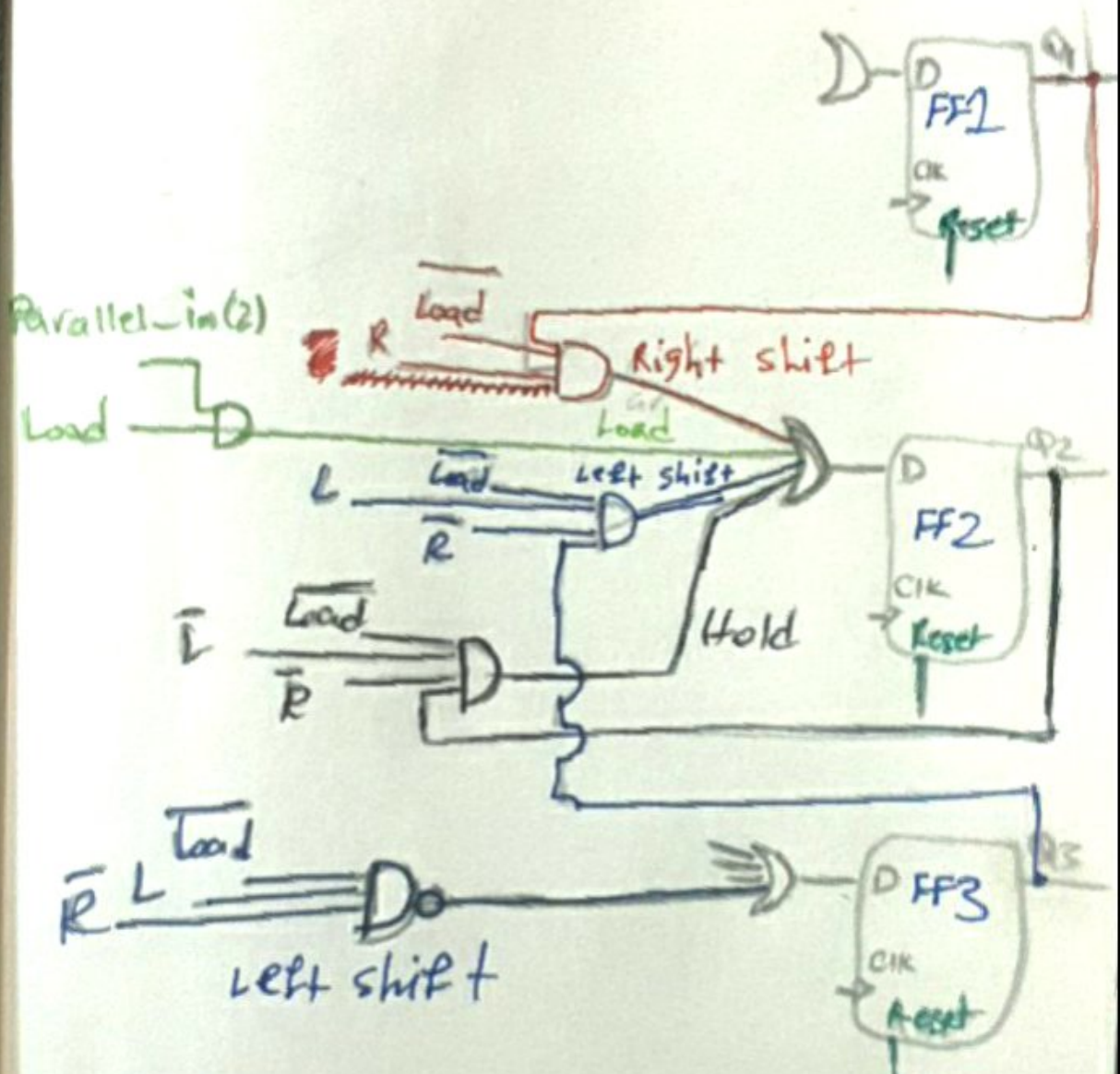


در سینه دهنده ریاضی، هنگام سینه به راست، آفرین سینه
چپ sign را به خود می‌گیرد. در سینه دهنده منفی \ominus را به خود می‌گیرد
در سینه به چپ هر ۲ روبرو سمت راستان \ominus می‌گردد.

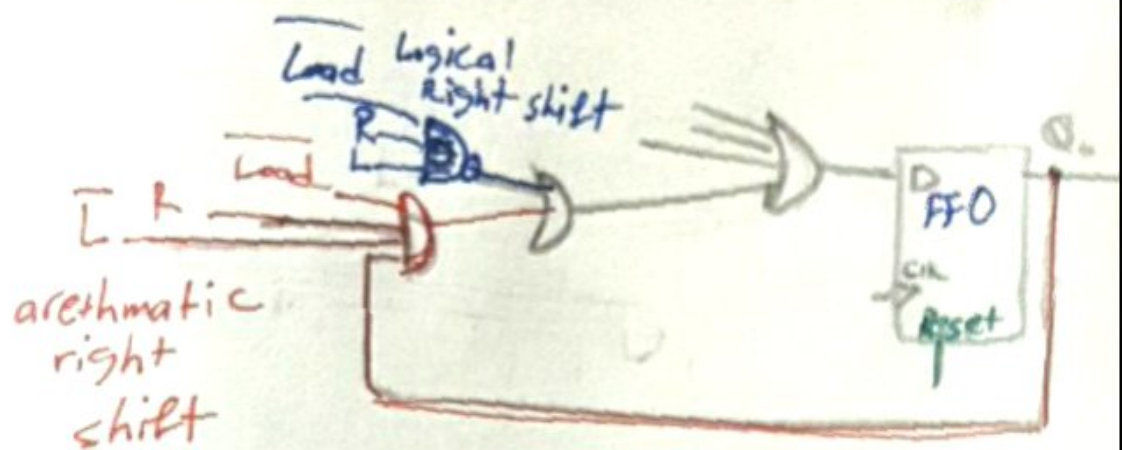
$LR = \infty$ Hold / 10 Left shift / 01 arithmetic right shift
 11 Logical right shift



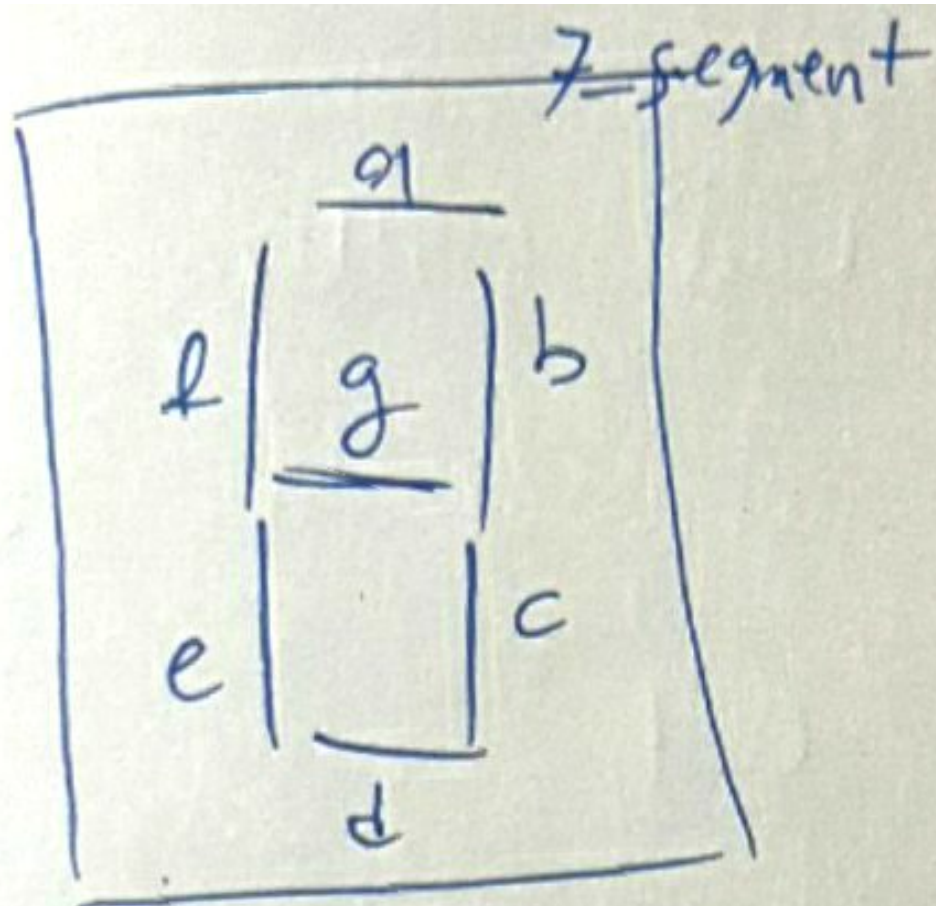اختیاریت FF2 برای سایر FF { 10، 01، 11 }
 FF0، FF3 برای Left، Right شیفت قدرت لای
 دارند که 10، 01، 11.



7-seg

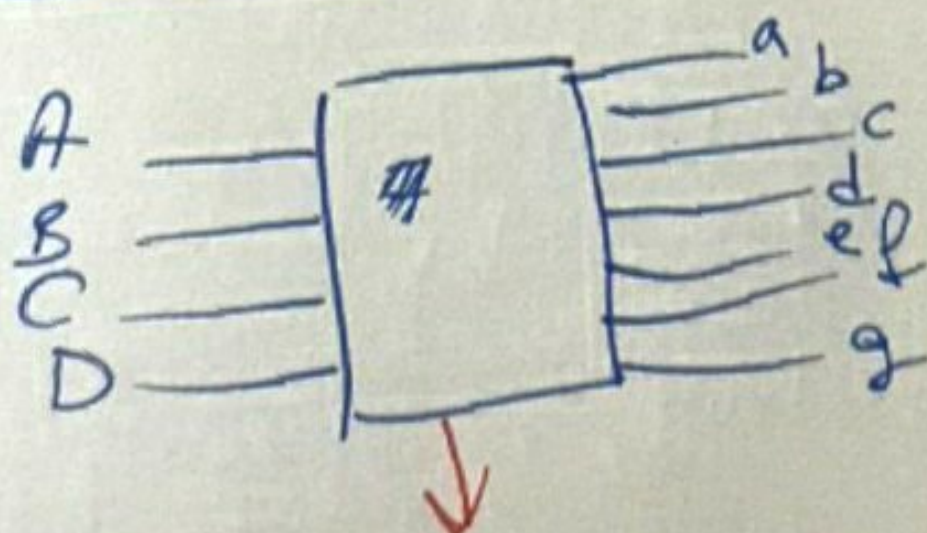

بدست آوردن a, b, ...

Digit	ABCD	a b c d e f g
0	0000	1111110
1	0001	0110000
2	0010	1101101
3	0011	1111001
4	0100	0110011
5	0101	1011011
6	0110	1010000
7	0111	1110000
8	0 000	1111111
9	1001	1110011

$$a = A + BD + C + B'D'$$

جداره کارنو

$$b = A + c'D' + CD + B'$$

$$c = A + B + C' + D$$

برای هر کدام از

$$d = B'D' + CD' + BC'D + B'C$$

a, b, ...

$$e = B'D' + CD$$

$$f = A + c'D' + BD' + BC'$$

$$g = A + CD' + BC' + BC$$